

2020-9-15

## 数字电路实验二 8-3 优先编码器

秦嘉余

191220088

1348288404@qq.com

## 目录

1.实验目的 .....	1
2.实验原理 .....	1
3.实验环境/器材 .....	1
4.程序代码 .....	1
5.实验步骤 .....	2
6.测试方法 .....	4
7.实验结果 .....	5
8.实验中遇到的问题及解决办法 .....	6
9.思考题 .....	6

---

### 1.实验目的

---

本次实验的目的是熟悉 8-3 优先级编码器的内部结构与 7 段显示管的构成，并在 quartus 环境下利用 verilog 语言编写相关模拟程序，模拟仿真测试后写入 DE-10 开发板上。

---

### 2.实验原理

---

编码器是一种组合逻辑电路的重要器件，编码器是一种将特定输入转化为某一信息输出的逻辑电路，通常为  $2^n$  输入， $n$  输出。由于其选择的特性，可以使用 verilog 中的 case 语句来完成，case 的结构功能与编码器的性质最为吻合。当  $n$  较大时，枚举每一种情况显然不是最好的解决方式，同时我们需要完成的是一种优先编码器，可能同时有多个有效输入，所以显然可以的情况无法全部模拟完全。所以此时可以利用 verilog 中的 for 循环语句，通过  $n$  到 0 或者 0 到  $n$  顺序，可以改变优先级。7 段显示管由 7 个 LED 灯管组成，通过 case 语句，把编码的每种情况对于的 8 进制表示数需要亮的灯管输入 0 (低电平有效)，即可达到效果。

---

### 3.实验环境/器材

---

本次实验的环境为 Quartus17.1 版本

本次实验的器材为 DE10 Standard 开发板

---

### 4.程序代码

---

本次实验需要实现 8-3 优先编码器，同时将编码结果的 8 进制表示引入到 7 段显示器中。输入有：8 路输入端  $x$ ，使能端  $en$ ；输出端有：3 路输出  $y$ ，是否有输入判断端  $is\_input$ ，7 段显示管 HEX

```

module encode83(x,en,y,is_input,HEX);
input [7:0] x;
input en;
output reg [2:0] y;
output reg is_input;
output reg [6:0] HEX;
integer i;
always @(x or en)
begin
    if(en)
    begin
        is_input=0;
        y=0;
        for(i=0;i<=7;i=i+1)
            if(x[i]==1)
            begin
                y=i;
                is_input=1;
            end
        end
    else
    begin
        y=0;
        is_input=0;
    end
    case (y)
        0: HEX=7'b1000000;
        1: HEX=7'b1111001;
        2: HEX=7'b0100100;
        3: HEX=7'b0110000;
        4: HEX=7'b0011001;
        5: HEX=7'b0010010;
        6: HEX=7'b0000010;A
        7: HEX=7'b1111000;
        default: HEX=7'b1111111;
    endcase
end
endmodule

```

红框框选的第一部分是编码部分，根据输入进行编码，同时遵循优先级，同时如果有输入，将 is\_input 赋值为 1


红框框选的第二部分是七段显示管的部分，根据最后输出 y 的值，给 HEX 不同的排列输出，使其显示不同的数字

## 5.实验步骤

该部分主要展现是实验中各步骤

**第一步：**根据器件建立合适的项目文件，新建实验代码文件，键入相关代码，并且分析与综合，查看电路原理图，展示如下：

✓	▼ ▶ Compile Design
	> ▶ Analysis & Synthesis
	> ▶ Fitter (Place & Route)

 

**第二步:** 编写模拟测试代码，在 Test Benches 中链接相关模拟测试文件，最后利用 RTL Simulation 查看波形图，测试程序是否正确，展示如下：

```

`timescale 1ns / 1ps
initial
begin
    // code that executes only once
    // insert code here --> begin
        en=0; x=8'b00000000; #10;
        x=8'b00000001; #10;
        x=8'b00000011; #10;
        x=8'b00000111; #10;
        x=8'b00001111; #10;
        x=8'b00011111; #10;
        x=8'b00111111; #10;
        x=8'b01111111; #10;
        x=8'b11111111; #10;
        en=1; x=8'b00000000; #10;
        x=8'b00000001; #10;
        x=8'b00000011; #10;
        x=8'b00000111; #10;
        x=8'b00001111; #10;
        x=8'b00011111; #10;
        x=8'b00111111; #10;
        x=8'b01111111; #10;
        x=8'b11111111; #10;

        // --> end
        // $display("Running testbench");
    end
end

```

	Msgs	
e83_vlg_tst/en	1	
e83_vlg_tst/x	11111111	
e83_vlg_tst/y	St1	
e83_vlg_tst/y	111	
e83_vlg_tst/y	1111000	

**第三步:** 第二步正确后，将引脚对应到开发板的相应接口上，再编译全部项目，连接 DE10 Standard 开发板到电脑，将程序写入开发板上，展示如下：

	Task
✓	▼ ▶ Compile Design
✓	> ▶ Analysis & Synthesis
✓	> ▶ Fitter (Place & Route)
✓	> ▶ Assembler (Generate programming
✓	> ▶ TimeQuest Timing Analysis
✓	> ▶ EDA Netlist Writer
	🔧 Edit Settings
	🔌 Program Device (Open Programmer)

out	HEX[6]	Output	PIN_AH18	4A	B4A_N0	PIN_AH18
out	HEX[5]	Output	PIN_AG18	4A	B4A_N0	PIN_AG18
out	HEX[4]	Output	PIN_AH17	4A	B4A_N0	PIN_AH17
out	HEX[3]	Output	PIN_AG16	4A	B4A_N0	PIN_AG16
out	HEX[2]	Output	PIN_AG17	4A	B4A_N0	PIN_AG17
out	HEX[1]	Output	PIN_V18	4A	B4A_N0	PIN_V18
in	x[1]	Input	PIN_AB28	5B	B5B_N0	PIN_AB28
in	x[0]	Input	PIN_Y27	5B	B5B_N0	PIN_Y27
out	y[2]	Output	PIN_AD24	4A	B4A_N0	PIN_AD24
out	y[1]	Output	PIN_AC23	4A	B4A_N0	PIN_AC23

**第四步:** 写入开发板后，测试开发板输入输出是否正确，展示如下：

自此，该实验完成

## 6.测试方法

本次实验采用测仿真仿真的方法， 编写的测试仿真代码如下：


```
`timescale 10 ns / 1 ps
module encode83_vlg_tst();
reg en;
reg [7:0] x;
wire is_input;
wire [2:0] y;
wire [6:0] HEX;

encode83 i1 (
    .en(en),
    .is_input(is_input),
    .x(x),
    .HEX(HEX),
    .y(y)
);
initial
begin
    en=0; x=8'b00000000; #10;
           x=8'b00000001; #10;
           x=8'b00000011; #10;
           x=8'b00000111; #10;
           x=8'b00001111; #10;
           x=8'b00011111; #10;
           x=8'b00111111; #10;
           x=8'b01111111; #10;
           x=8'b11111111; #10;
    en=1; x=8'b00000000; #10;
           x=8'b00000001; #10;
           x=8'b00000011; #10;
           x=8'b00000111; #10;
           x=8'b00001111; #10;
           x=8'b00011111; #10;
           x=8'b00111111; #10;
           x=8'b01111111; #10;
           x=8'b11111111; #10;
end
endmodule
```

分为 en=1 与 en=0 的部分分别测试，由于为优先编码器，所以在输入选择时没有选择 00000001, 00000010...的形式，而是 00000001,00000011 的形式，这样可以更好的体现优先级的特性，测试优先级的功能

## 7.实验结果

仿真结果如下：

 

下载运行结果如下：

**实验验收完成，与仿真结果一致**

---

## 8. 实验中遇到的问题及解决办法

---

在写 case 的逻辑判断时, 使用了传统的 case 语句, 这样因为优先级编码器的特性稍显繁琐, 之后了解了 casez 与 casex 语句后发现使用这种语句可以减少很多 case 前语句的判断, 同时 case 语句对各种情况的实用性也更好、

---

## 9. 思考题

---

casex 与 casez 都是为了应对 case 语句的特殊情况, 我们知道 verilog 中的数据不只有 0 和 1 两种状态, 还有 z 和 x 两种未知状态, 但 case 中的状态都是确定状态不能含有 x 与 z, 当我们 case 语句中, 某些分支具有类似的特性的时候, 可以用 x 或者 z 替代来指示, 本题中的优先编码器则可以使用 casex 或者 casez 语句完成。需要注意, casez 中, 每种情况中不确定的部分需要用 ? 来替代, 而 casex 语句不能用于可以仿真的电路文件中, 所以该部分可以使用 casez 语句完成, 如下

```
//use casez
// case (x)
//      8'b1??????? :y=7;
//      8'b01??????? :y=6;
//      8'b001??????? :y=5;
//      8'b0001????? :y=4;
//      8'b00001??? :y=3;
//      8'b000001?? :y=2;
//      8'b0000001? :y=1;
//      8'b000000001 :y=0;
//      default :y=0;
// endcase
```

: